

LÅG UTEFFEKT:

4.7p // C204
TA BORT R222

EXITER

"

TRIMMER 5,5p

ELFA 68-791-00

EFFIKVANT →

~~2.7p~~ // C250

10 p // C244

10 p // C238

10 p // C252

(TA BORT R232)
ÄNDRA TILL -100R 231

PA

"

"

"

"


TRIMMA TILL MIN. STRÖM
FÖRISPRÅG!
ELLER TRIMMA, YTMONT.

~~ENDAST OM DET SITTOR
TVA KONTAKTER PARALLULL!
I SÅ FALL, TA BORT ETT
INSTABILITET!~~

~~MONTERA ÖVERSPÄNNINGS SVAR 1,5 KΩ 18A
PUNKT 2 (12V IN PÅ EXITER)~~

1K // R266 I EXITER. I VISSA FALL

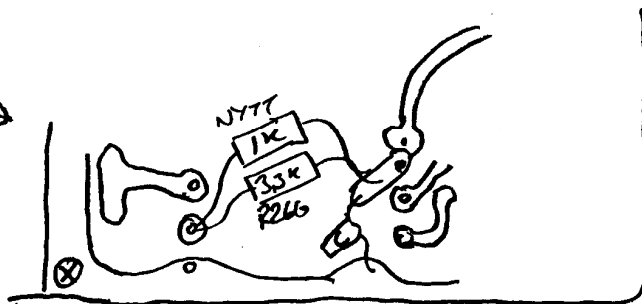~~MONTERA FEEKT REDUCERING ENL CHOMA
CONTROL HEAD / TRANSMITTER~~



UPPNÄR MAN 10W FÄR MAN VÄRDA GLAD -
DOM LIGGER NORMALT MELLAN 7-8W UTM
MODIFIERINGAR SÅ DET ÄR MARGINELLT.
10 p // C244 OCH ATT ÄNDRA R231/232 ÄR OFTAST
MEST EFFIKVANT. TRIMMETEN // C250 ÄR BRA
FÖR MAN FÄR NETT STRÖMMEN I SLUTTANEN!
VÄND